


年 組 番 名前

教材 3 - (3) 電気の働き


【^{ちよくれつ}直列つなぎとへい列つなぎ】

(1) 次の図に線をかき足して、直列つなぎとへい列つなぎにしてみましよう。

直列つなぎ

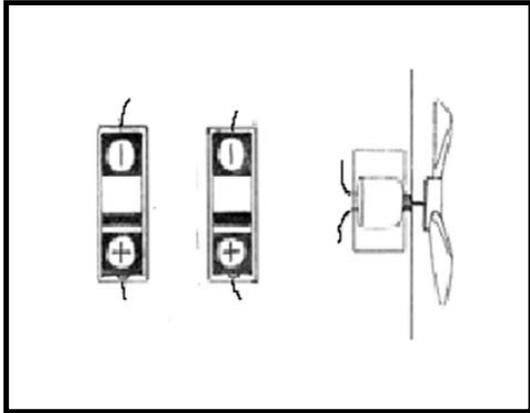

へい列つなぎ

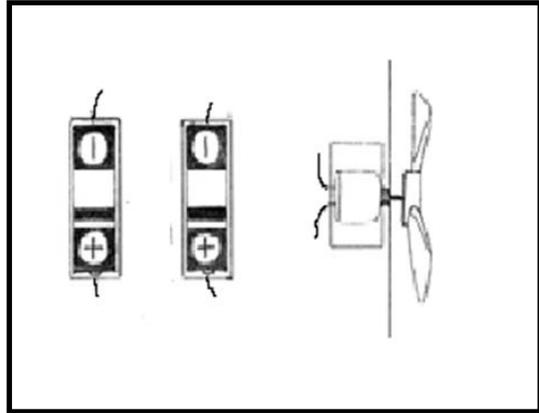

【回路図をかいてみよう】

(2) 左の図の回路図をかいてみましょう。(定規を使ってかきましよう。)

